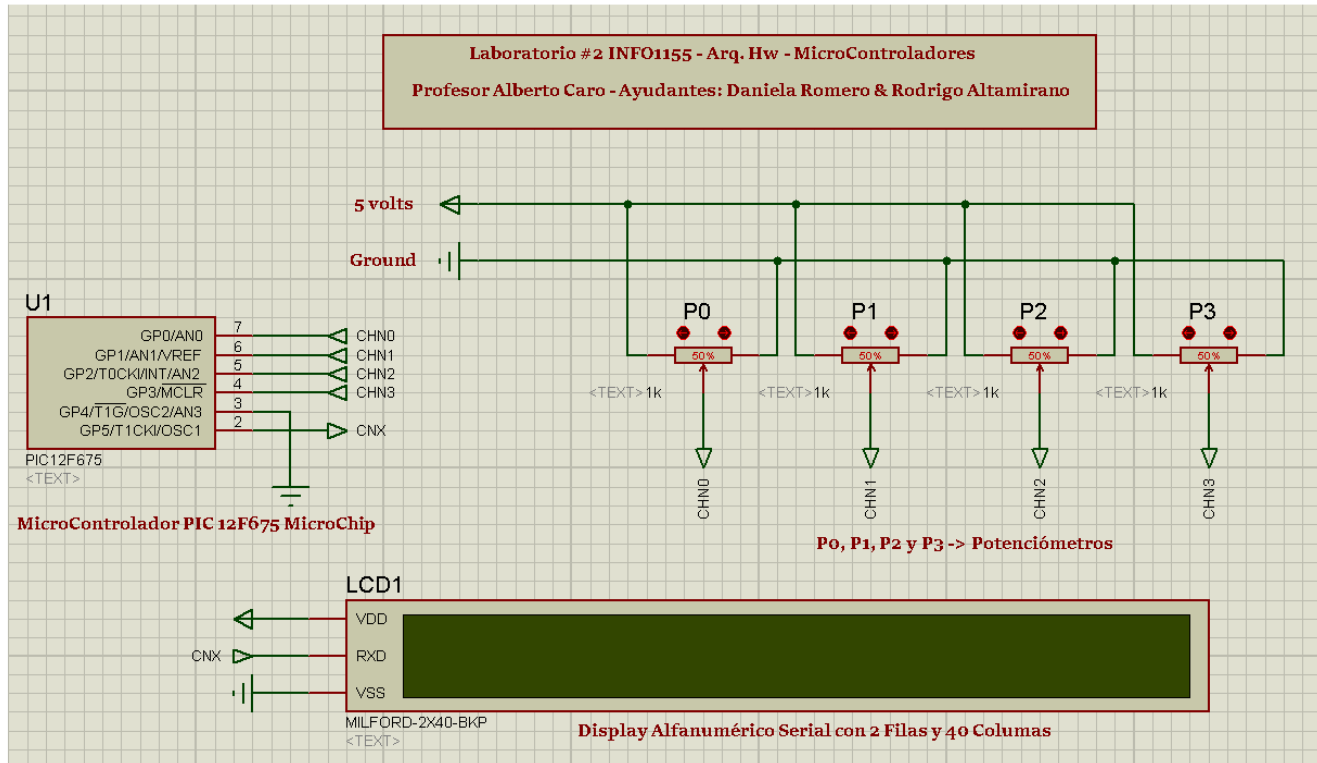



Lab #2 Arq Hw – INFO 1155 - Secciones 1 y 2

By Alberto Caro - Ayudantes: Daniela Romero & Rodrigo Altamirano

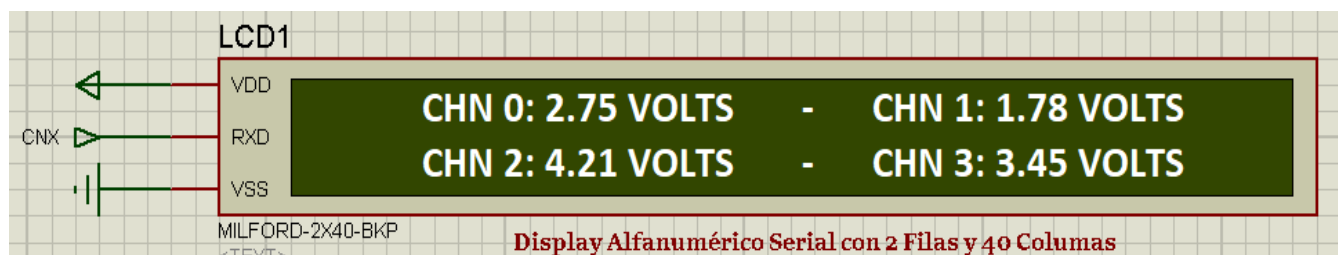1.- Desarrolle una solución en el compilador **MikroPascal** utilizando el **PIC 12F675** que samplee los 4 canales del ADC y simule un **Voltímetro**. Las mediciones de cada canal se deben visualizar en el **LCD**. No se puede utilizar ninguna librería para la comunicación serial entre el **PIC 12F675** y el **LCD**. Solo código nativo de **Pascal**. Se presenta el esquema que debe diseñar en el simulador de **Proteus**.



El LCD debe visualizar algo similar al siguiente esquema:



Fecha de entrega y defensa: 16 (Sección 1) y 17 (Sección 2) de Junio en horario de clases.
Grupo de 1, 2 ó 3 personas.

El uso de IA está autorizado. La defensa será rigurosa y deberán evidenciar manejo teórico y técnico de buen nivel.